

MODUL 3


Gerbang Logika

Nama : Krisna Alif Meilana

NIM : L200180028

Kelas : B


Percobaan 1

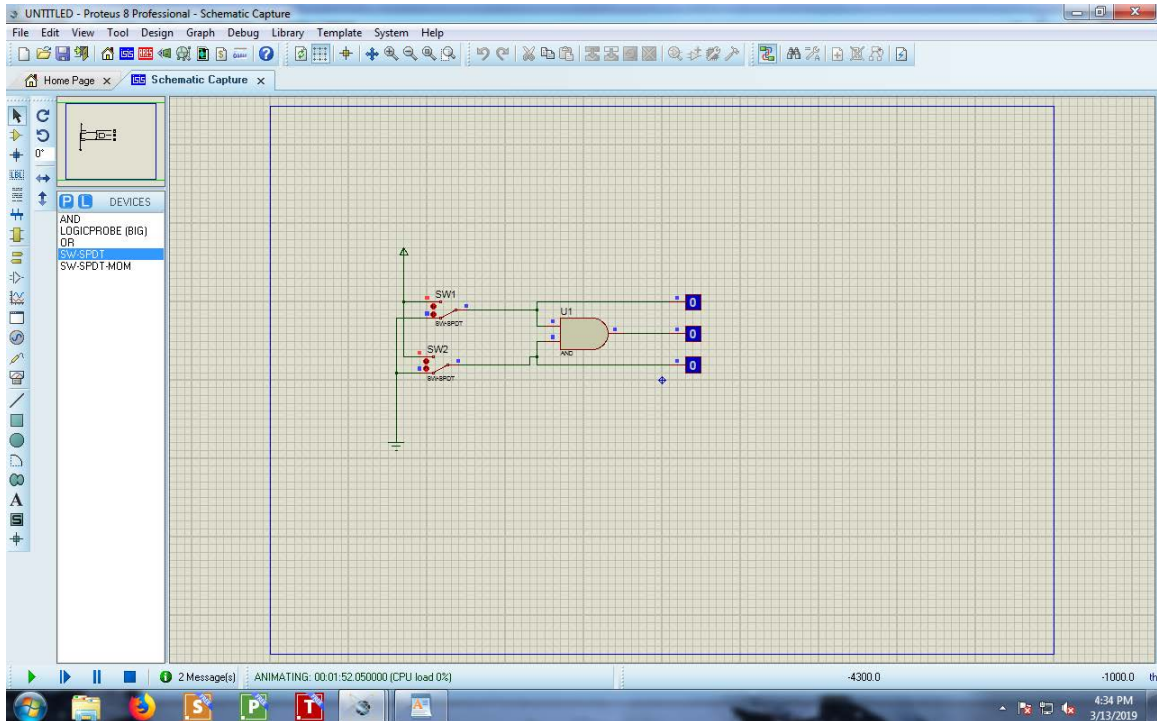

Tabel Kebenaran


SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Diagram Waktu

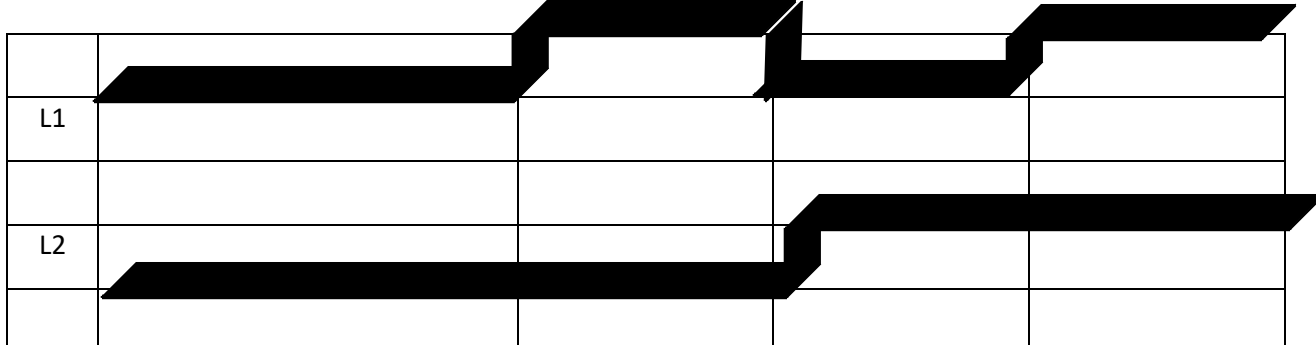

L3			
----	--	--	--


Percobaan 2

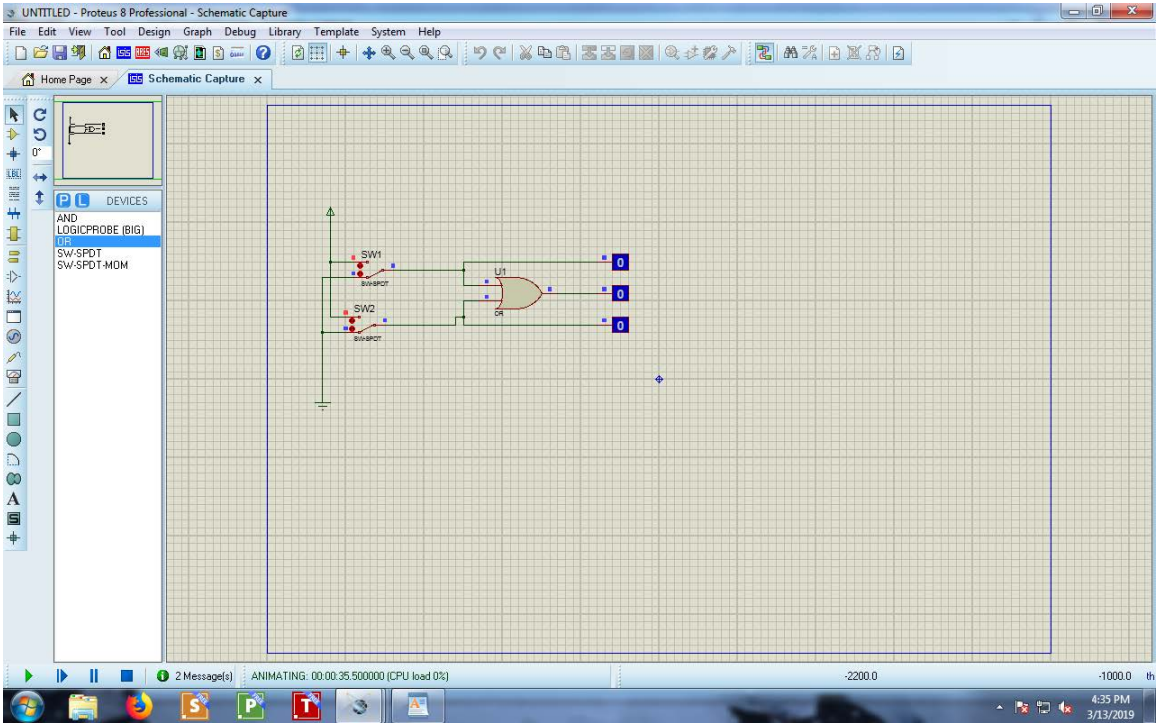


Tabel Kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Diagram Waktu

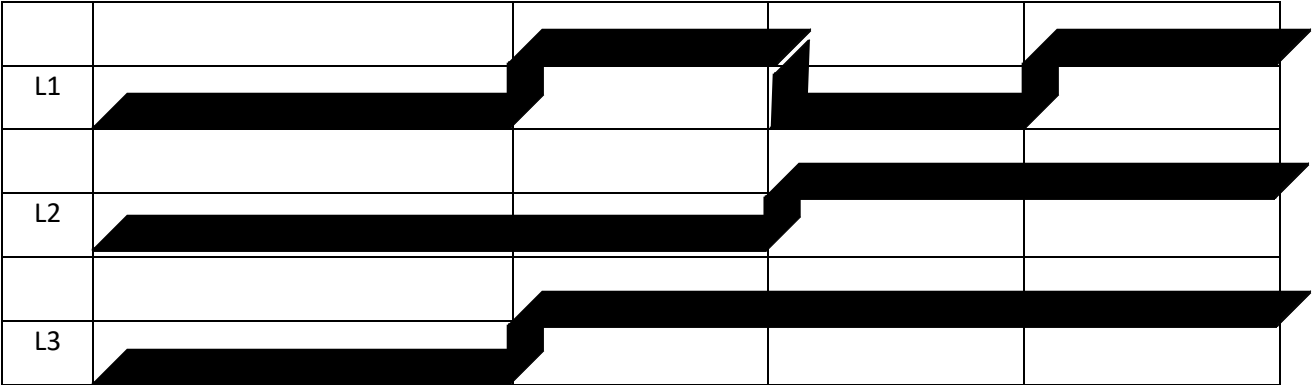


Percobaan 3

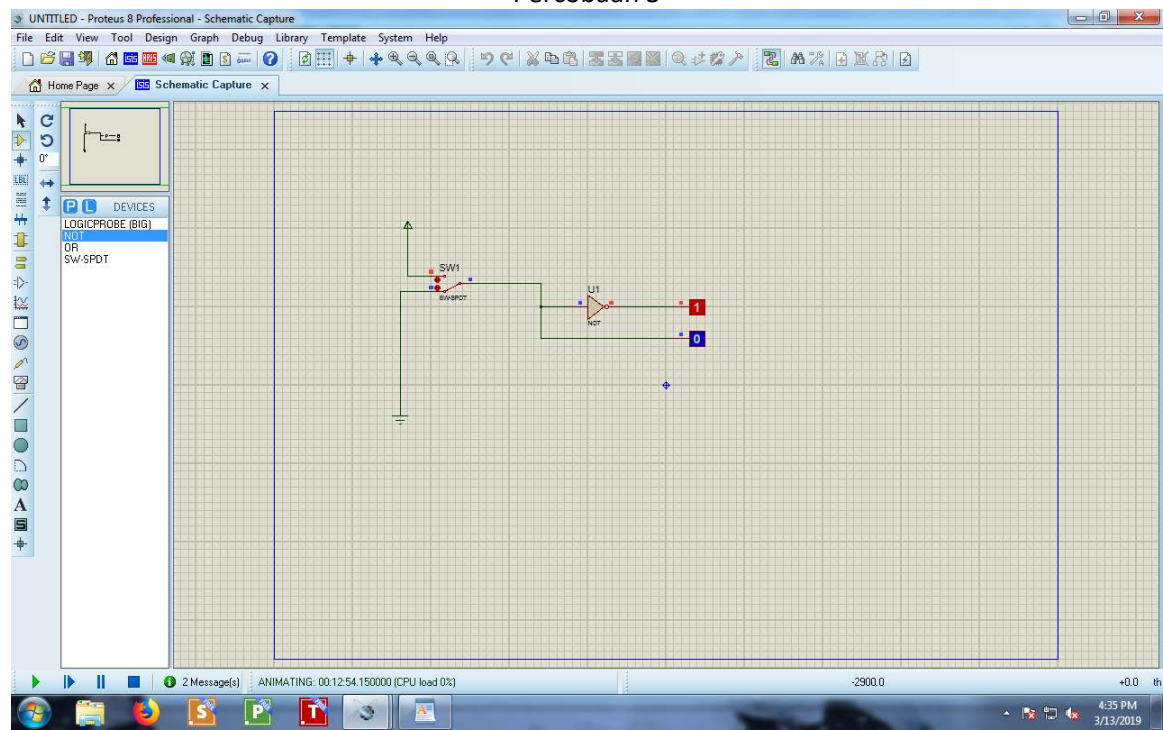


Tabel Kebenaran

SW1	L2	L1
0	0	1
1	1	0

Diagram Waktu

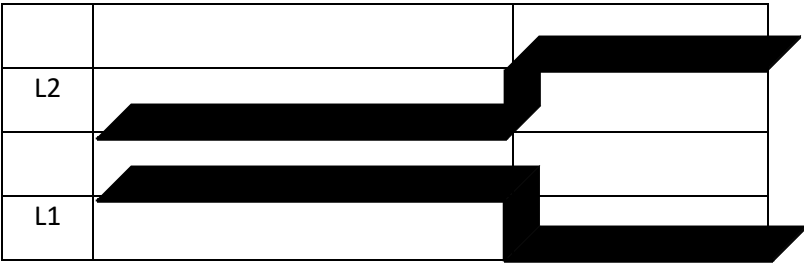


Percobaan 4

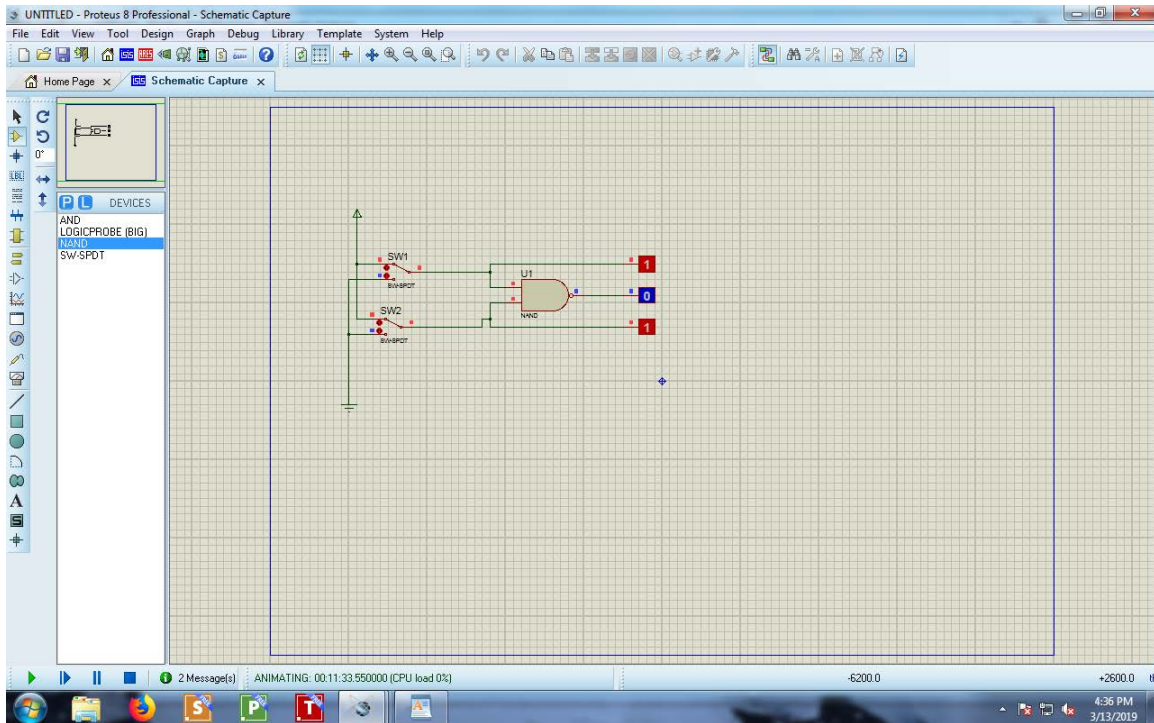


Tabel Kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	0

Diagram Waktu

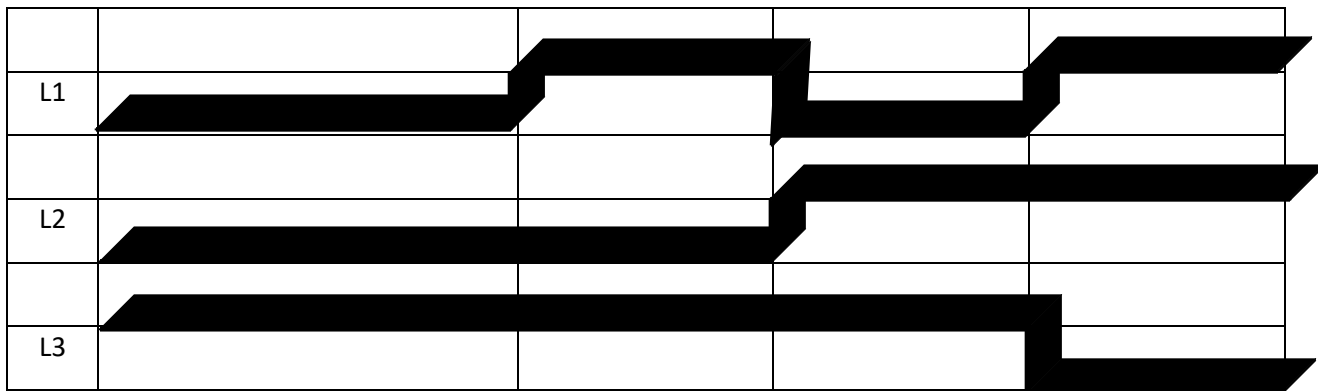


Percobaan 5

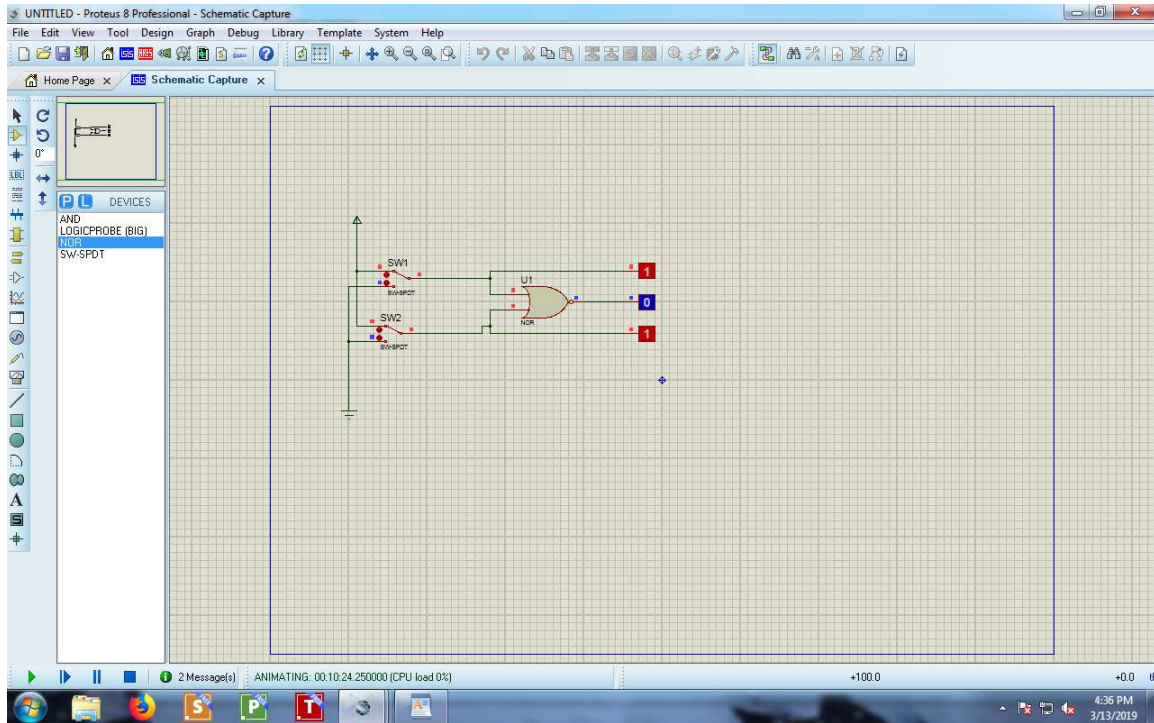


Tabel Kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	0

Diagram Waktu

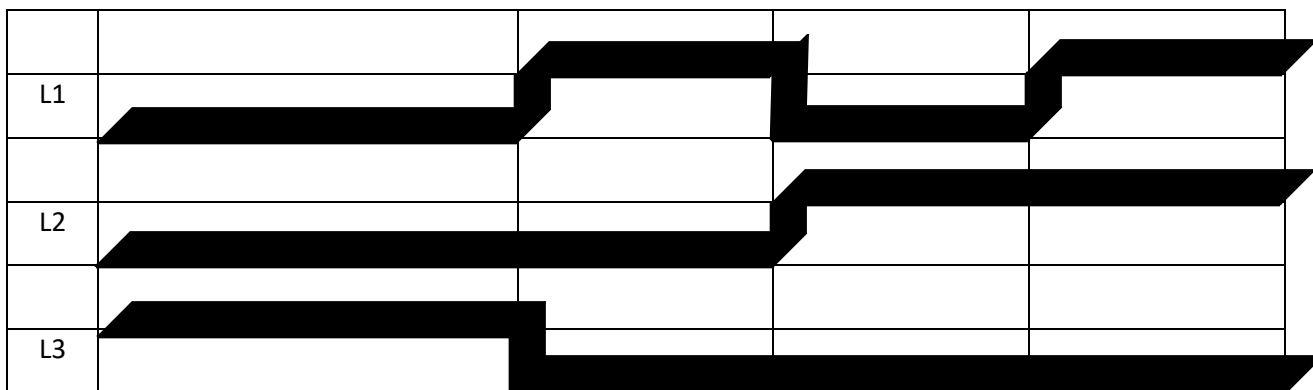


Percobaan 6

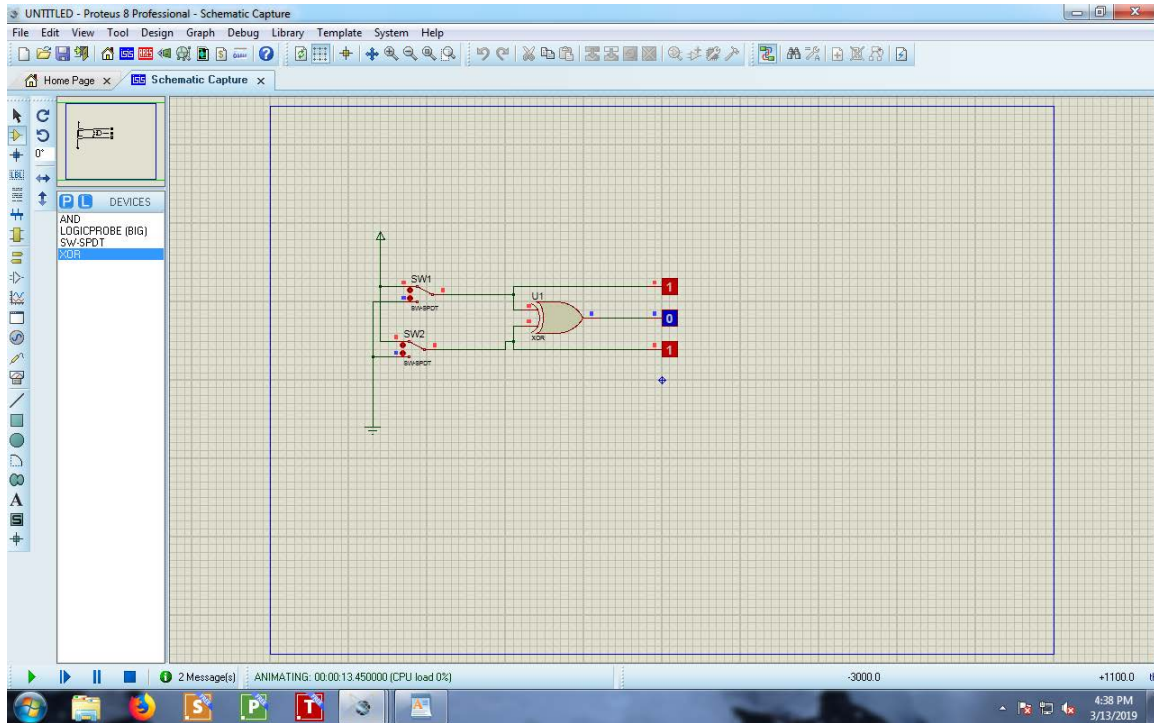


Tabel Kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	0

Diagram Waktu

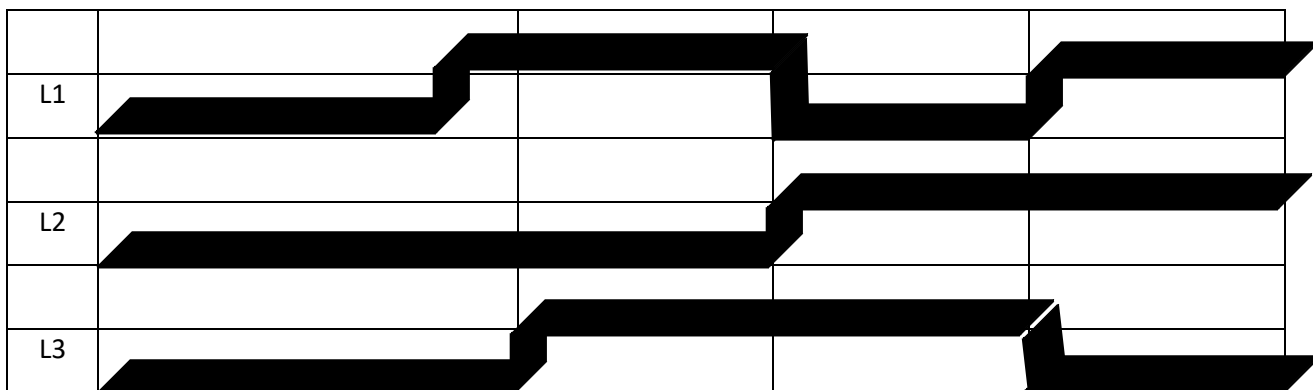

Percobaan 7

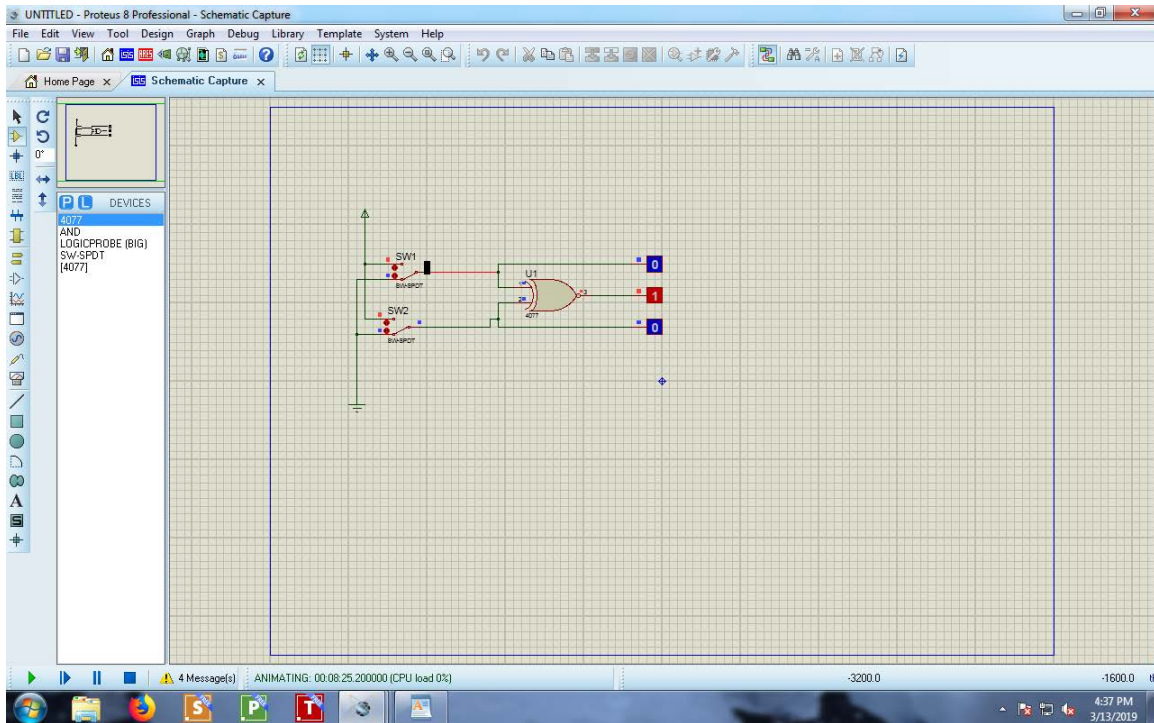

Tabel Kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Diagram Waktu

